

# 10 明かりをつけよう①

名前

①豆電球に明かりがつくつなぎ方について、  
次の文の( )にあてはまる言葉を、  
下の□からえらんで書きましょう。



教科書  
130~132ページ

かん電池の①( )と②( )に  
どう線をつなぐと、豆電球に明かりがつきます。

そのとき、電気の通り道は1つのわのようにつながって  
います。この電気の通り道を、③( )といいます。

+	(プラス)	きよく	-	(マイナス)	きよく	回路
	どう線		かん電池		豆電球	

②ソケットを使わずに、豆電球をどう線で  
かん電池につなぎました。下の図ア～エの  
中から、豆電球に明かりがつくつなぎ方を  
すべてえらんで○を書きましょう。



教科書  
133ページ

