

①電気の通り道について、次の()にあてはまる言葉を、下の□から選んで書きましよう。



教科書
3年130~132ページ

- (1)かん電池の+ (プラス) きよくと()に、どう線をつなぐと、豆電球に明かりがつく。
- (2)豆電球に明かりがつくとき、電気の通り道は1つの①()のようにつながっている。この電気の通り道を、②()という。

+ (プラス) きよく
- (マイナス) きよく

道
電路

輪
回路

②次のもののうち、電気を通すものをすべて選んで○を書きましよう。



教科書
3年134~136ページ

- ①() 竹のものさし
- ②() プラスチックの三角じょうぎ
- ③() 鉄のクリップ
- ④() はさみの持つところ
- ⑤() はさみの切るところ
- ⑥() スチールのかん
- ⑦() ガラスのコップ
- ⑧() 十円玉