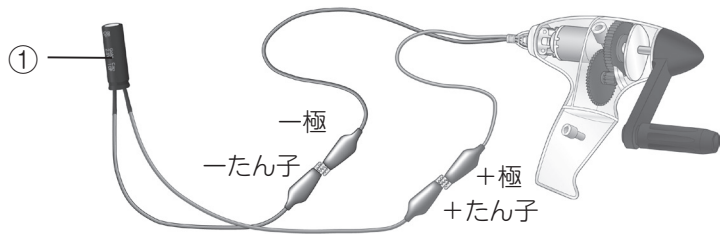


1 次の文の () にあてはまる言葉を書きましょう。また、
〔 〕の中からあてはまる言葉を選んで○で囲みましょう。

図のようにつないで手回し発電機のハンドルを回すと、①()
に電気がたまる。このとき、ハンドルを回す回数を多くすると、より
②〔多い・少ない〕電気をためることができる。



2 1の①に手回し発電機をつなぎ、ハンドルを一定の回数だけ
回して電気をためました。その後、①に豆電球や発光ダイオー
ドをつなぎました。

(1)電気をためた①につないだとき、光っている時間が長いのは、豆電球、発
光ダイオードのどちらでしょうか。 ()

(2)(1)の結果のように、①にためた電気を使える時間が豆電球と発光ダイオード
でちがう理由を書きましょう。



教科書
187~190 ページ



教科書
187~190 ページ