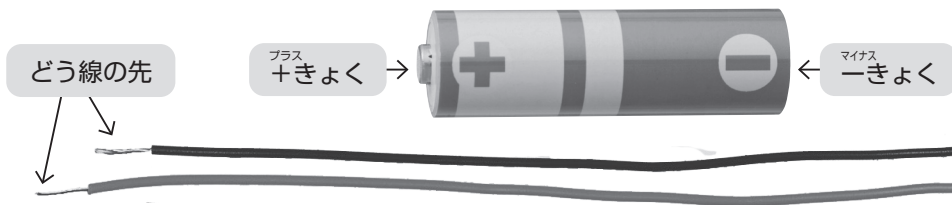


問題

どう線の先をかん電池のどこにつなぐと、豆電球に明かりがつくでしょうか。



1 実けん

豆電球に明かりがつくつなぎ方とつかないつなぎ方を調べる

予想・けっか



けっかから考える

わかったこと

かん電池の _____ と _____ にどう線をつなぐと、豆電球に明かりがつきます。

